


Laboratorio 8

Ejercicio 1:

Para la creación del contador se utilizaron bloques always para que pueda funcionar con el cambio del clock, el reset, el load o algún cambio en el dato que se está cargando. Por esto, como puede verse, se utilizaron output reg. Al mismo tiempo, como se observa, tanto el dato para cargar como el valor de salida son de 12 bits de ancho. Finalmente, se diseñó para que el valor se coloque en 0 si hay un reset, para que tome el valor del dato de carga cuando el load está activado y para que cuente 1 cada flanco de reloj si el enable está activado. Estas funciones pueden verse en el diagrama de timing de GTKWave y la tabla mostrada en la terminal.

```
module Counter (input wire clock, reset, load, enable, input wire [11:0]load_data, output reg [11:0]value);
  always @ (posedge clock, posedge reset, load, load_data) begin
    if (reset) begin
      value <= 12'b0;
    end
    else if (load) begin
      value <= load_data;
    end
    else if (enable) begin
      if (value < 12'b111111111111) begin
        value <= value + 1;
      end
    end
  end
end
endmodule
```

CONTADOR					
clock	reset	load	enable	load_data	value
0	1	0	0	000000000000	000000000000
1	1	0	0	000000000000	000000000000
0	0	0	1	000000000000	000000000000
1	0	0	1	000000000000	000000000001
0	0	0	1	000000000000	000000000001
1	0	0	1	000000000000	000000000010
0	0	0	1	000000000000	000000000010
1	0	0	1	000000000000	000000000011
0	0	0	1	000000000000	000000000011
1	0	0	1	000000000000	000000000100
0	0	0	1	000000000000	000000000100
1	0	0	1	000000000000	000000000101
0	0	0	1	000000000000	000000000101
1	0	0	1	000000000000	000000000110
0	0	1	1	010101010101	010101010101
1	0	1	1	010101010101	010101010101
0	0	1	1	010101010101	010101010101
1	0	1	1	010101010101	010101010101
0	0	1	1	010111110101	010111110101
1	0	1	1	010111110101	010111110101
0	0	1	1	010111110101	010111110101
1	0	1	1	010111110101	010111110101
0	0	0	1	000000000000	010111110110
1	0	0	1	000000000000	010111110111
0	0	0	1	000000000000	010111110111
1	0	0	1	000000000000	010111111000

 


Ejercicio 2:

Para crear la memoria ROM se utilizó el arreglo de dos dimensiones de verilog y la función readmemh, la cual toma un documento con datos en hexadecimal y los coloca en la variable del arreglo 2D. Al módulo se le colocó un input que representa a la dirección que escoge qué byte se lee de la memoria y un output que representa la instrucción u opcode, el cual muestra el byte seleccionado. Como puede verse en la tabla de la terminal y en el diagrama de timing, al introducir las direcciones 0, 1 y 3, se muestran los datos que corresponden a estas direcciones en el documento ejemplo.list.

```
module ROM_Memory (input wire [11:0]address, output wire [7:0]opcode);
    reg [7:0] ROM [0:4095];
    initial begin
        $readmemh("ejemplo.list", ROM);
    end
    assign opcode = ROM[address];
endmodule
```

code.v	ejemplo.list
1	02
2	00
3	00
4	04
5	00
6	00
7	FA
8	02
9	00
10	00
11	00
12	00
13	29
14	D5
15	04
16	00

MEMORIA ROM	
address	opcode
000000000000	00000010
000000000001	00000000
000000000011	00000100

 

Ejercicio 3:

Para la creación de la ALU se utilizó un bloque condicional case, el cual muestra todos los escenarios posibles que puede tomar una variable. Este bloque se coloca en un bloque always para que pueda ejecutarse a cada momento. En las condiciones se colocaron todas las opciones que muestra la ALU presentada en el libro.

```
module ALU (input wire [3:0]A, input wire [3:0]B, input wire [2:0]selector, output reg [3:0]result);
  always @ ( * ) begin
    case (selector)
      0:
        result <= A & B;
      1:
        result <= A | B;
      2:
        result <= A + B;
      3:
        result <= 4'b0;
      4:
        result <= A & ~B;
      5:
        result <= A | ~B;
      6:
        result <= A - B;
      7:
        result <= (A < B) ? 4'b1111:4'b0;
      default:
        result <= 4'b0;
    endcase
  end
endmodule
```

ALU

Primera Prueba

A	B	Selector	Resultado
1010	0101	000	0000
1010	0101	001	1111
1010	0101	010	1111
1010	0101	011	0000
1010	0101	100	1010
1010	0101	101	1010
1010	0101	110	0101
1010	0101	111	0000

Segunda Prueba

0110	1100	000	0100
0110	1100	001	1110
0110	1100	010	0010
0110	1100	011	0000
0110	1100	100	0010
0110	1100	101	0111
0110	1100	110	1010
0110	1100	111	1111

